Program - simulator kola vks

ponedeljak, 03. april 2023

Zadatak

Napisati program u programskom jeziku C# ili Python koji na osnovu zadatog električnog kola vremenski konstantnih struja izračunava potencijale čvorova.

Koristiti besplatno razvojno okruženje <u>Visual Studio Community 2022</u> i u njemu napraviti projekat tipa Console Application (.NET Framework).

Zadavanje kola

Kolo se zadaje tekstualnim fajlom koji sadrži specifikaciju tačaka, elemenata i veza. U svakom redu se navodi zapis jednog elementa.

Elementi se označavaju sledećim oznakama:

Element	Oznaka
Otpornik	R< <i>n</i> > < <i>a</i> > < <i>b</i> > < <i>ohm</i> >
Naponski generator	E <n> <a> <volt></volt></n>
Strujni generator	IS <n> <a> <amp></amp></n>
Provodnik (kratkospojnik)	W <n> <a> </n>
Kondenzator	C <n> <a> <far></far></n>

Oznaka <n> je redni broj elementa. Tako imamo otpornike R1, R2, naponske generatore E1, E2, strujne generatore IS1, IS2, itd.


Svaki element ima dva izvoda, koji se spajaju na dve tačke $\langle a \rangle$ i $\langle b \rangle$. Redosled spajanja za otpornik, kondenzator i provodnik nije bitan. Redosled spajanja za naponski i strujni generator jeste bitan. Tačka a označava izvod generatora sa višim potencijalom.

Parametar <ohm> označava vrednost otpornika u Ω . Parametar <volt> je ems naponskog generatora u V. Parametar <amp> je jačina struje strujnog generatora u A. Parametar <far> je kapacitivnost kondenzatora u F.

Tačke se označavaju rednim brojevima 1, 2, 3, ... Neke tačke su čvorovi kola.

Primer

Posmatrajmo kolo na slici

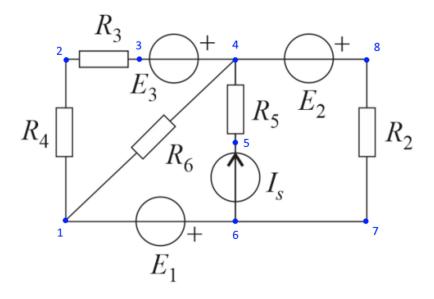

Zapis koji predstavlja ovo kolo je sledeći:

Tačke 1, 4 i 6 su čvorovi kola.

Izvršavanje programa

Program treba da učita tekstualni fajl sa zapisom kola i da uradi sledeće:

- 1. Proveri da se svaki element pojavljuje samo jednom;
- 2. Generiše listu svih tačaka;
- 3. Generiše listu svih čvorova i ukloni sve suvišne čvorove. Na primer, čvorovi 6 i 7 se mogu zameniti jednim čvorom;
- 4. Utvrdi da li su svi elementi kola ispravno povezani. Na primer, treba detektovati grane koje nisu deo zatvorenog strujnog kruga. Takođe treba detektovati loše zadate tačke u elementima na primer, R2 4 4 nije dozvoljeno;
- 5. Generiše i prikaže sistem jednačina po MPČ;
- 6. Reši sistem iz 5. koraka i prikaže potencijale čvorova.

Program treba da izvrši redom korake 1-6 i da nakon svakog uspešno izvršenog koraka ispiše na ekranu njegove rezultate. Ako se neki korak ne izvrši, program treba da ispiše razlog i prekine izvršavanje.

Nakon određivanja potencijala čvorova, program treba da omogući izračunavanje i prikaz sledećeg:

- 7. Jačine struja u svim granama;
- 8. Napone na krajevima elemenata;
- 9. Snage na elementima R, E i IS;
- 10. Energije svih kondenzatora;
- 11. Po upitu, napon između bilo koje dve tačke kola.